Flashcards

Tema 8: Electricidad y energía

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 8 · tarjeta 1

¿Qué es la corriente eléctrica?

Tema 8 · tarjeta 2

Unidad de intensidad y aparato que la mide

Tema 8 · tarjeta 3

¿Cómo se conecta un voltímetro?

Tema 8 · tarjeta 4

Ley de Ohm

Tema 8 · tarjeta 5

Resistencia equivalente en serie

Tema 8 · tarjeta 6

Resistencia equivalente en paralelo

Tema 8 · tarjeta 7

¿Por qué las casas tienen los aparatos en paralelo?

Tema 8 · tarjeta 8

Fórmula de la potencia eléctrica

Tema 8 · tarjeta 9

¿Qué es el efecto Joule?

Tema 8 · tarjeta 10

Energía consumida por un horno de 2000 W durante 3 h

Respuesta

El amperio; el amperímetro, conectado en serie.

Respuesta

Un flujo de cargas eléctricas por un conductor.

Respuesta

$V = I \cdot R$

Respuesta

En paralelo.

Respuesta

$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$

Respuesta

$R = R_1 + R_2 + \ldots$

Respuesta

$P = V \cdot I$

Respuesta

Porque así todos reciben el mismo voltaje y funcionan de forma independiente.

Respuesta

6 kWh

Respuesta

La transformación de energía eléctrica en calor al pasar la corriente por un conductor.